

## RELATÓRIO DO PROJETO 1: COFRE DIGITAL DE SEGURANÇA

Nome do Aluno	Número (R.A.)	Turma
DANILO H. B. DOS SANTOS	12.218.079-7	615

### INTRODUÇÃO

O objetivo geral deste projeto 1 do Laboratório de Sistemas Digitais II é desenvolver um sistema digital de controle para comandar a abertura de um cofre digital de segurança. Devemos desenvolver uma máquina de estado finita (FSM) e a lógica necessária para comando do sinal de abertura do cofre em um FPGA, utilizando a linguagem de descrição VHDL implementada no software Quartus Prime Lite Edition 16.1 e o método de projeto de um bit por estado (utilizando equações de estado). Bits armazenados significam que o circuito tem memória, o que é também conhecido como estado, resultando os chamados circuitos sequenciais. A senha para desbloqueio do cofre digital a ser desenvolvido é baseada no número de matrícula (R.A.) descrito no cabeçalho deste documento.

Esse laboratório também tem como objetivos exercitar a metodologia de desenvolvimento de projetos de engenharia apoiada em computador (CAE) onde todo o desenvolvimento do software embarcado e modelo final será feito no software Quartus Prime Lite Edition 16.1 onde será feita a simulação funcional e interface final do sistema de controle digital totalmente implementada utilizando o FPGA da família MAX 10 (modelo: 10M50DAF484C7G) existente na placa de desenvolvimento Altera DE10-Lite. Esse processo envolve a compreensão do problema, seu planejamento, desenvolvimento da solução lógica, integração dos subsistemas, implementação no ambiente computacional, simulação, testes, depuração do projeto, implementação física e registro dos resultados.

A implementação do sistema de controle de abertura do cofre digital será feita através do código de segurança composto pelo acionamento correto de um conjunto de números associado aos dígitos do número de matrícula (R.A.). Esta relação é dada pela Tabela 1 abaixo, utilizando a parametrização de codificação descrita no roteiro do Projeto. O sistema a ser implementado deve possuir um teclado com dez chaves numéricas (acionadas em nível lógico alto), denominadas **SW0, SW1, ..., SW9** que serão simuladas pelas chaves da placa DE10-Lite. O sistema também deve possuir um botão **FECHA** (botão **KEY0**) que, quando acionado gera o comando de fechamento do cofre. O sistema possui um botão **ABRE** (botão **KEY1**) que, quando acionado, gera o comando que solicita a abertura do cofre. Entretanto, a abertura do cofre só ocorre caso a sequência de segurança tenha sido corretamente inserida.

Figura 1: Diagrama esquemático para o painel do cofre digital (Fonte: Roteiro do Projeto 1)



O Dígito de Controle no R.A. nos define o Número de Tentativas (**NT**) máximo no permitido para abertura do cofre pelo usuário, e para os demais dígitos (**NA**, **NB**, **NC**, **ND**, **NE**, **NF**) será definido a sequência de segurança (senha) para abertura do cofre digital, conforme Tabela 2.

Tabela 1: Parametrização da codificação do cofre digital de segurança para o R.A.

RA	1	2	2	1	8	0	7	9	7
SEQ	N/A	N/A	NF	NE	ND	NC	NB	NA	NT
			2	1	8	0	7	9	3

Tabela 2: Sequência de Segurança do cofre digital para o R.A.

SENHA	NA	NB	NC	ND	NE	NF
	9	7	0	8	1	2

O sistema pode ser reiniciado quando as chaves **SW8** e **SW9** forem simultaneamente acionados. Esse acionamento deve conduzir o sistema ao seu estado inicial (**INICIO**), de modo assíncrono, independente do clock e de qual seja o estado atual do sistema.

Enquanto o sistema estiver no estado de **INICIO** o display de estado do cofre deve mostrar a letra “**A**”, informando a condição de cofre **ABERTO** (um Led também deve indicar essa condição). Para travar o cofre o usuário deve acionar o botão FECHA. O display de estado do cofre deve mostrar a letra “**F**”, informando a condição de cofre FECHADO (um Led também deve indicar essa condição).

Para abrir novamente o cofre o usuário deve inserir o código de segurança na sequência correta, seguido do acionamento do botão ABRE. Caso essa sequência ocorra de forma correta o display de estado do cofre deve mostrar a letra “**A**”, informando a condição de cofre **ABERTO**. As chaves numéricas devem ser acionadas individualmente, partindo sempre da condição que a chave deve ser acionada e a seguir desativada (liberada). O número da chave selecionada deve ser apresentado em um display (Número Acionado). Se duas ou mais chaves forem acionadas simultaneamente o sistema não deve aceitar o valor de nenhuma das chaves acionadas.

O usuário deve ter um número máximo de tentativas permitido (**NT**). Caso esse número de tentativas seja atingido o sistema entra no estado de **BLOQUEIO**, mostrando a letra “**b**” no display de estado do cofre (um Led também deve indicar essa condição). O sistema só sai do estado de **BLOQUEIO** com o acionamento com o reinício do sistema, com o acionamento simultâneo das chaves **SW8** e **SW9** (essa funcionalidade não é informada ao usuário, sendo um comando reservado para o proprietário do cofre).

Qualquer erro na sequência de acionamento de segurança (números incorretos, ordem da sequência incorreta, sequência incompleta, sequência com inclusão de excesso de números) leva o sistema ao estado de **FALHA** (indicado por um Led, não visível pelo usuário). A partir do estado de **FALHA**, quando o usuário solicitar a abertura do cofre (acionando o botão **ABRE**) o display de estado do cofre deve mostrar a letra “**E**”, informando a condição de **ERRO** da sequência.


A sinalização de **ERRO** deve permanecer no display de estado do cofre apenas enquanto o botão **ABRE** estiver ativo. Quando o sinal **ABRE** for desativado, se o número máximo de tentativas de abertura (**NT**) não foi atingido o sistema deve aguardar nova sequência numérica, mostrando a letra “**F**” no display de estado do cofre. Se número de tentativas máximo foi atingido o sistema entra no estado de **BLOQUEIO**.

Podemos observar que enquanto o sistema estiver no estado de **FALHA** nenhuma sinalização é gerada ao usuário. Apenas quando é solicitada a abertura do cofre (acionamento do botão **ABRE**) é que a informação de **ERRO** é apresentada.


O sistema deve ter um display para mostrar o número de tentativas de abertura restante. A abertura do cofre com sucesso deve fazer o sistema retornar ao estado de **INICIO**, reiniciando a contagem do número de tentativas de abertura (o display de tentativas deve mostrar o número **NT** e o display de estado do cofre deve mostrar a letra “**A**”).

Para realizar o controle da sequência numérica de abertura do cofre e do contador do número de tentativas de abertura devem ser projetadas duas máquinas de estado inter-relacionadas, conforme representado no diagrama de blocos apresentado na Figura 2.


Figura 2: Diagrama de blocos geral das Máquinas de Estado (FSM) envolvidas no controle do cofre digital (Fonte: Roteiro do Projeto 1)

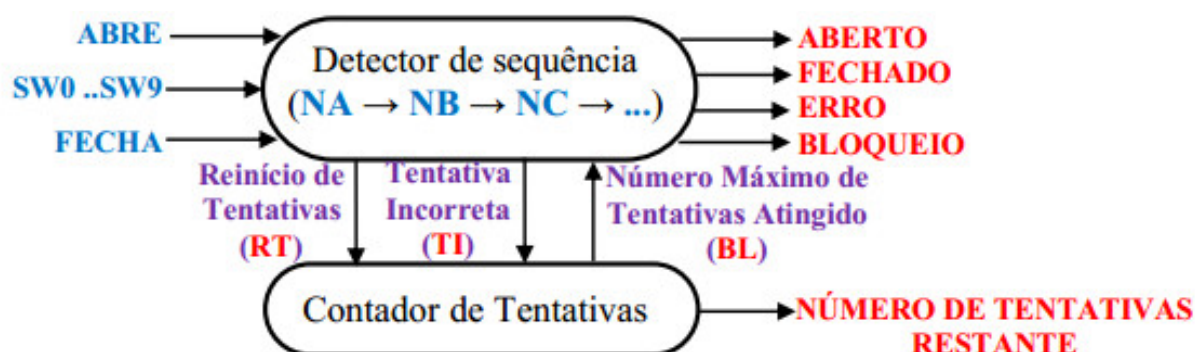

## 2. DIAGRAMA DE ESTADOS (FSM)

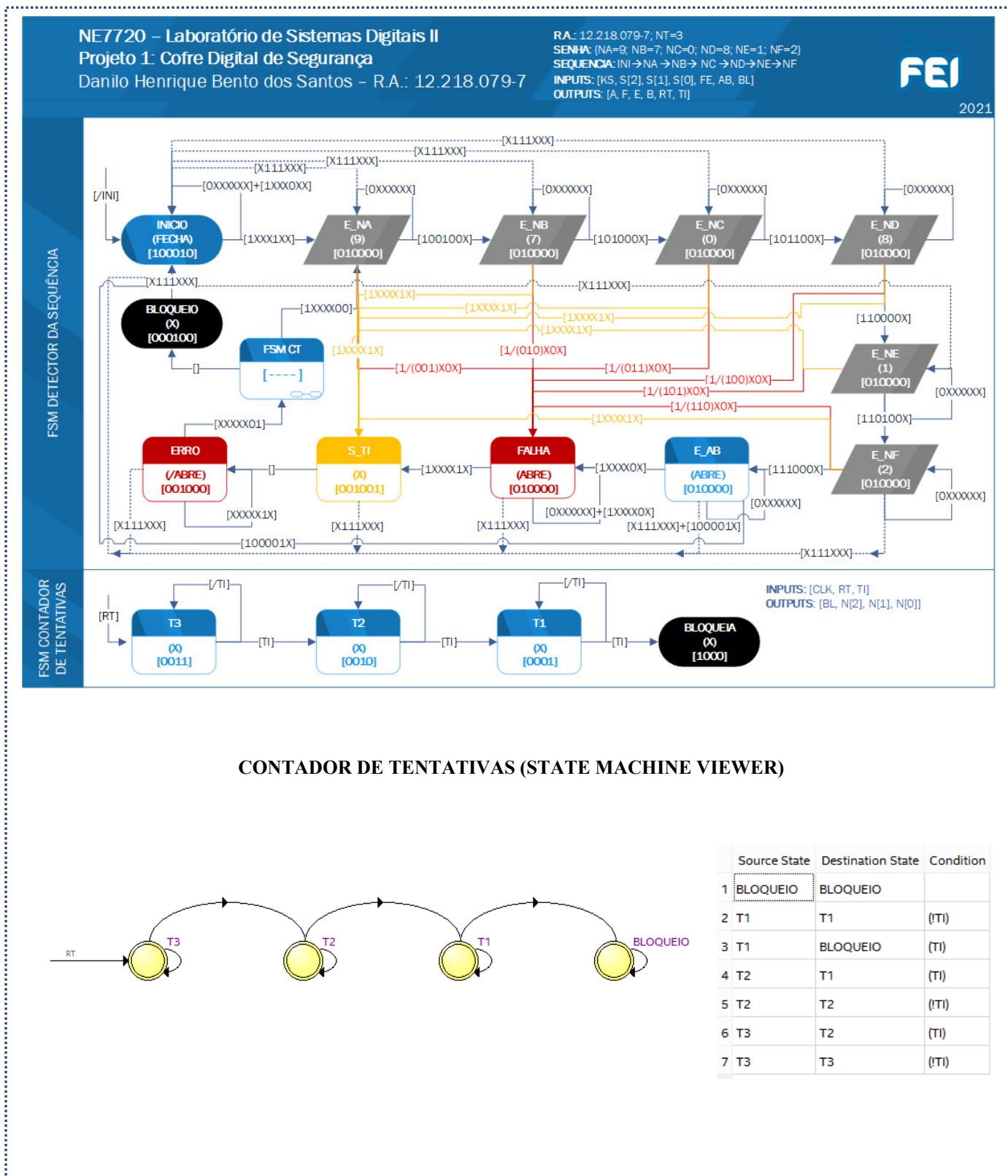

 DETECTOR DA SEQUÊNCIA DE TENTATIVAS (STATE MACHINE VIEWER)



### 3. REQUISITOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DIGITAL


A seguir, será apresentada a implementação das máquinas de estados (FSM) em VHDL para representação da lógica de sequenciamento dos códigos e de contagem do número de tentativas de abertura, conforme descrito no item 1. Cada FSM foi projetada utilizando-se a **metodologia de projeto de um bit por estado** (baseada em equações de estados), conforme visto no item anterior.

A descrição de arquitetura em VHDL será realizada utilizando-se o **formato de fluxo de dados** e o **formato comportamental**. A interligação dos elementos será realizada utilizando-se o **formato estrutural** (representando os **códigos VHDL em componentes**). O clock do sistema deve ser o sinal de 50MHz já disponível na placa DE10-Lite. O sistema deve ser completamente síncrono, ou seja, todos os blocos devem ser sincronizados com o sinal de 50 MHz. A Figura 3 apresenta o diagrama de blocos principal do sistema de controle do cofre, contendo:

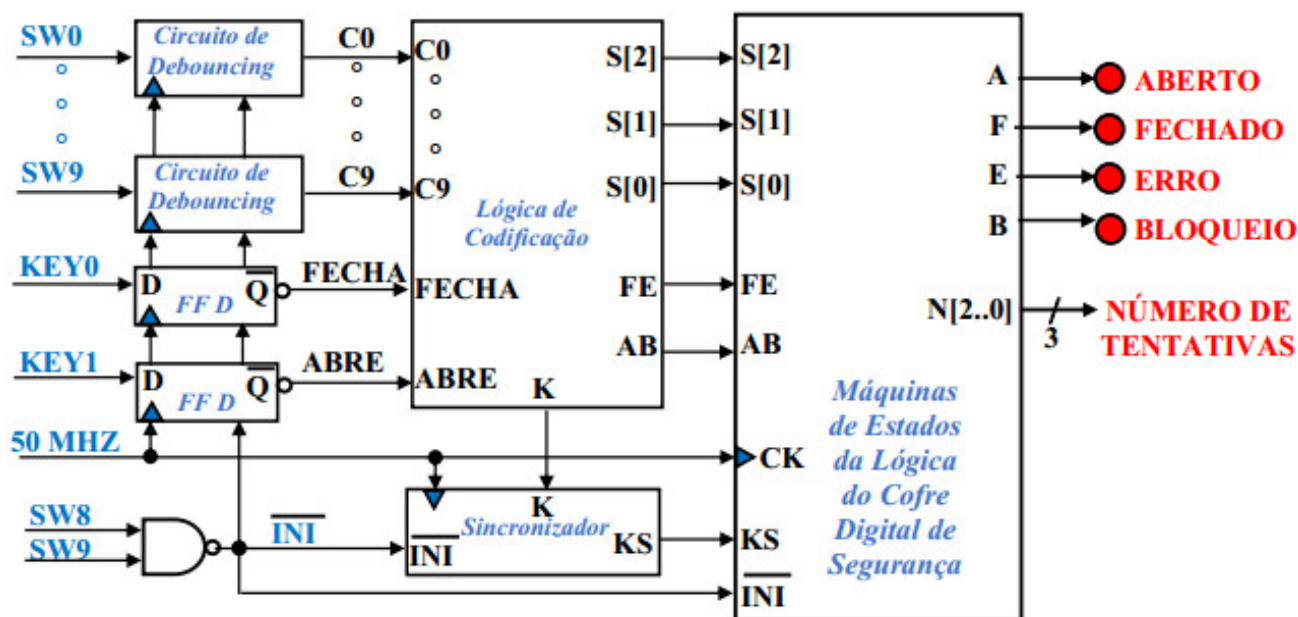- Circuitos para eliminação de vibração (debouncing) das chaves;
- Circuitos para sincronização de botões (flip-flops tipo D);
- Circuito com a lógica de codificação do acionamento das chaves;
- Circuito com o sincronizador do acionamento das chaves;
- O bloco da FSM que contém a lógica de controle do cofre digital de segurança;

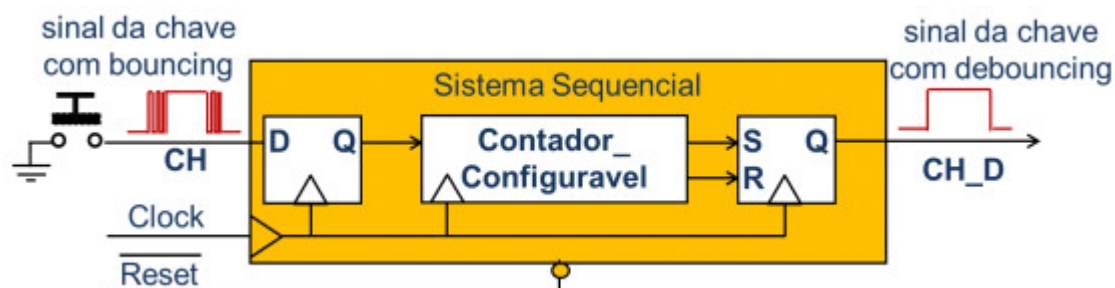


Figura 3: Diagrama de blocos global do sistema de controle do Cofre Digital de Segurança  
(Fonte: Roteiro do Projeto 1)



As dez chaves utilizadas para entradas dos números secretos (SW0 a SW9) serão simuladas com o acionamento das chaves deslizantes da placa DE10-Lite. Estas chaves possuem trepidação de contatos (bouncing) e devem ser sincronizadas com o clock do sistema para evitar problemas de metaestabilidade (VAHID, 2008). Para eliminar essa vibração o sinal de cada chave passará por um circuito de “debouncing” e cujo diagrama de blocos é representado na Figura 4.

Figura 4: Diagrama de blocos do circuito eliminador de trepidação de chaves  
(Fonte: Roteiro do Projeto 1)



Os botões **KEY0** e **KEY1** já possuem circuitos de debouncing associados no próprio hardware, mas precisam ser sincronizados com o clock através de Flip-Flops tipo D. Como esses botões **possuem lógica de ativação negada** devem ser utilizadas as saídas complementares ( $/Q$ ) dos biestáveis para a ativação dos sinais **FECHA** e **ABRE** em nível lógico um;

A Lógica de Codificação será utilizada para simplificar o projeto da FSM. Essa lógica deve fornecer um código de três bits ( $S[2]$ ,  $S[1]$ ,  $S[0]$ ) que representa qual chave foi acionada. Como interessam apenas as chaves associadas ao código secreto podem ser geradas códigos apenas para essas chaves (o acionamento das demais chaves é considerado erro na sequência de segurança). A Tabela 3 apresenta um exemplo de atribuição de códigos, mas cada aluno pode fazer a codificação que achar mais adequada.


Tabela 3: Lógica de Codificação para detecção das chaves ativadas na sequência de segurança do cofre digital para o R.A.

LÓGICA DE CODIFICAÇÃO CHAVE				
CÓDIGOS			EXPRESSÕES LÓGICAS CHAVES	NÚMERO
$S[2]$	$S[1]$	$S[0]$		
0	0	0	NENHUMA CHAVE ACIONADA ISOLADAMENTE	ERRADO
0	0	1	$\bar{0}9 \cdot \bar{0}8 \cdot \bar{0}7 \cdot \bar{0}6 \cdot \bar{0}5 \cdot \bar{0}4 \cdot \bar{0}3 \cdot \bar{0}2 \cdot \bar{0}1 \cdot \bar{0}0$	9
0	1	0	$\bar{0}9 \cdot \bar{0}8 \cdot \bar{0}7 \cdot \bar{0}6 \cdot \bar{0}5 \cdot \bar{0}4 \cdot \bar{0}3 \cdot \bar{0}2 \cdot \bar{0}1 \cdot \bar{0}0$	7
0	1	1	$\bar{0}9 \cdot \bar{0}8 \cdot \bar{0}7 \cdot \bar{0}6 \cdot \bar{0}5 \cdot \bar{0}4 \cdot \bar{0}3 \cdot \bar{0}2 \cdot \bar{0}1 \cdot \bar{0}0$	0
1	0	0	$\bar{0}9 \cdot \bar{0}8 \cdot \bar{0}7 \cdot \bar{0}6 \cdot \bar{0}5 \cdot \bar{0}4 \cdot \bar{0}3 \cdot \bar{0}2 \cdot \bar{0}1 \cdot \bar{0}0$	8
1	0	1	$\bar{0}9 \cdot \bar{0}8 \cdot \bar{0}7 \cdot \bar{0}6 \cdot \bar{0}5 \cdot \bar{0}4 \cdot \bar{0}3 \cdot \bar{0}2 \cdot \bar{0}1 \cdot \bar{0}0$	1
1	1	0	$\bar{0}9 \cdot \bar{0}8 \cdot \bar{0}7 \cdot \bar{0}6 \cdot \bar{0}5 \cdot \bar{0}4 \cdot \bar{0}3 \cdot \bar{0}2 \cdot \bar{0}1 \cdot \bar{0}0$	2

A Lógica de Codificação deve gerar um sinal **K** que é ativado (em nível lógico um) enquanto **qualquer chave** estiver acionada (ou seja,  $K=0$  significa que **nenhuma** chave está acionada).

A ativação do sinal **K** em nível lógico um deve gerar um sinal (**KS**) sincronizado com o sinal de clock do sistema (**50 MHz**). O sinal **KS** deve ter a duração **exata de um período de clock**, independentemente do tempo em que a chave permanecer acionada. A **FSM** só deve mudar de estado enquanto o sinal **KS** estiver ativo. O diagrama de estados representado na Figura 5 representa a máquina de estados do circuito Sincronizador (exemplo 3.9 de Vahid, 2008).


Figura 5: Diagrama de estados do circuito Sincronizador do sinal K (acionamento de uma chave).

 

O sistema contará com um display de sete segmentos **HEX5** para apresentar o **número da chave acionada**. Quando **nenhuma chave** estiver acionada ou quando mais que uma chave estiver acionada o display **ficará apagado**. Os displays são de ânodo comum, logo possuem lógica de ativação negada, (acendem segmentos com nível lógico zero no sinal de saída do FPGA).


Além disso, o sistema possui um display **HEX1** para apresentar uma letra correspondente ao estado atual da máquina de estados (**A, F, E** ou **b**). O display **HEX0** apresenta o número de tentativas de abertura restantes. Serão utilizados também quatro Leds vermelhos (**LED9 a LED6**) para exibir o estado do sistema (Aberto, Fechado, Erro e Bloqueio), conforme representado na Figura 6. Os Leds vermelhos: **LED0** e **LED1** devem acender para indicar, respectivamente, a ativação dos sinais **ABRE** e **FECHA**.

Figura 6: Diagrama blocos completo do sistema de controle do cofre digital de segurança

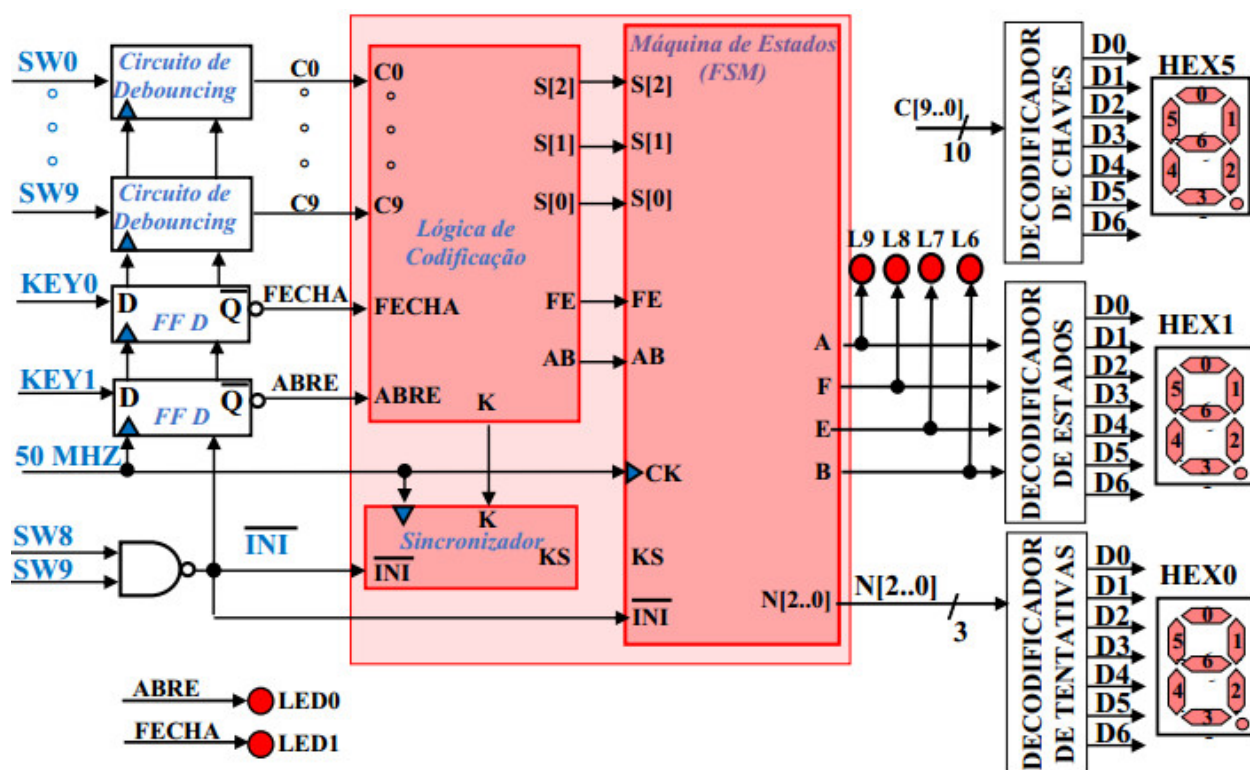


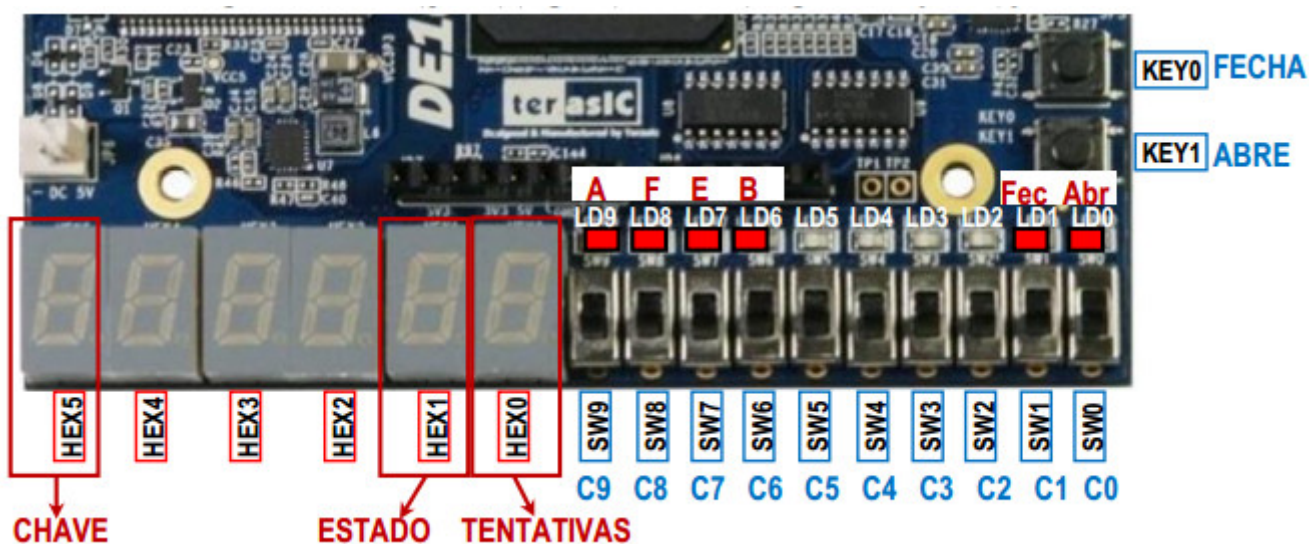
### 3. INTERFACES DE SINALIZAÇÃO DE ESTADO



### 4. PROJETO LÓGICA DE CODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS (VHDL)

```

1  -- Quartus Prime VHDL FEI DIGITAL REPORT: LOGICA DE CODIFICAÇÃO
2
3  LIBRARY IEEE; -- declaração de bibliotecas
4  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
5
6  ENTITY LOGICA IS -- declaração da entidade
7  PORT(
8      C          : IN STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0); -- entrada das chaves
9      FECHA, ABRE : IN STD_LOGIC; -- entrada dos botões
10     S          : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); -- saída de código
11     FE, AB, K  : OUT STD_LOGIC
12 );
13 END LOGICA;
14
15 ARCHITECTURE SELETOR OF LOGICA IS -- arquitetura da lógica de codificação
16 BEGIN
17     WITH C SELECT
18         S <= "001" WHEN "1000000000", -- chave 9
19              "010" WHEN "0010000000", -- chave 7
20              "011" WHEN "0000000001", -- chave 0
21              "100" WHEN "0100000000", -- chave 8
22              "101" WHEN "0000000010", -- chave 1
23              "110" WHEN "0000000100", -- chave 2
24              "111" WHEN "1100000000", -- chave 8 e 9 (Reset)
25              "000" WHEN OTHERS; -- chaves inválidas
26     K <= (C(9) OR C(8) OR C(7) OR C(6) OR C(5) OR C(4) OR C(3) OR C(2) OR C(1) OR C(0) OR FECHA OR ABRE);
27     FE <= FECHA;
28     AB <= ABRE;
29 END SELETOR;

```

## 5. PROJETO LÓGICO DA MÁQUINA DE ESTADOS (VHDL)

```

1  -- Quartus Prime VHDL FEI DIGITAL REPORT: FSM DETECTOR DE SEQUÊNCIA
2
3  LIBRARY ieee;
4  USE ieee.std_logic_1164.all;
5
6  ENTITY SEQUENCIA IS
7  PORT (
8      INI, CK, KS      : IN STD_LOGIC;
9      AB, FE, BL       : IN STD_LOGIC;
10     S                 : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
11     RT, TI, A, F, E, B : OUT STD_LOGIC;
12     FL               : OUT STD_LOGIC
13 );
14 END SEQUENCIA;
15
16 ARCHITECTURE BEHAVIOR OF SEQUENCIA IS
17     TYPE ME_1 IS (INICIO, E_NA, E_NB, E_NC, E_ND, E_NE, E_NF, E_AB, FALHA, S_TI, ERRO, BLOQUEIO);
18     SIGNAL E1 : ME_1;
19     SIGNAL ENTRADAS : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
20     SIGNAL SAIDAS : STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
21
22 BEGIN
23     Entradas <= KS&S(2)&S(1)&S(0)&FE&AB&BL; -- concatenação dos sinais de entrada RE e RD como um vetor
24
25     DETECTOR : PROCESS (CK, INI) -- processo para definição das transições dos estados
26     BEGIN
27         IF (INI='0') THEN E1 <= INICIO; -- estado de reset do sistema
28         ELSIF (CK'event and CK='1') THEN -- detecção de borda de CLK
29             CASE E1 IS
30                 -- sincronização com CLK_EN
31                 WHEN INICIO =>
32                     IF KS = '1' AND FE = '1' THEN E1 <= E_NA;
33                     ELSE E1 <= INICIO;
34                     END IF;
35                 WHEN E_NA =>
36                     IF ENTRADAS = "1001000" THEN E1 <= E_NB;
37                     ELSIF KS = '1' AND AB = '0' THEN E1 <= FALHA;
38                     ELSIF KS = '1' AND AB = '1' THEN E1 <= S_TI;
39                     ELSIF S(2) = '1' AND S(1) = '1' AND S(0) = '1' THEN E1 <= INICIO;
40                     ELSE E1 <= E_NA;
41                     END IF;
42                 WHEN E_NB =>
43                     IF ENTRADAS = "1010000" THEN E1 <= E_NC;
44                     ELSIF KS = '1' AND AB = '0' THEN E1 <= FALHA;
45                     ELSIF KS = '1' AND AB = '1' THEN E1 <= S_TI;
46                     ELSIF S(2) = '1' AND S(1) = '1' AND S(0) = '1' THEN E1 <= INICIO;
47                     ELSE E1 <= E_NB;
48                     END IF;
49                 WHEN E_NC =>
50                     IF ENTRADAS = "1011000" THEN E1 <= E_ND;
51                     ELSIF KS = '1' AND AB = '0' THEN E1 <= FALHA;
52                     ELSIF KS = '1' AND AB = '1' THEN E1 <= S_TI;
53                     ELSIF S(2) = '1' AND S(1) = '1' AND S(0) = '1' THEN E1 <= INICIO;
54                     ELSE E1 <= E_NC;
55                     END IF;
56                 WHEN E_ND =>
57                     IF ENTRADAS = "1100000" THEN E1 <= E_NE;
58                     ELSIF KS = '1' AND AB = '0' THEN E1 <= FALHA;
59                     ELSIF KS = '1' AND AB = '1' THEN E1 <= S_TI;
60                     ELSIF S(2) = '1' AND S(1) = '1' AND S(0) = '1' THEN E1 <= INICIO;
61                     ELSE E1 <= E_ND;
62                     END IF;
63                 WHEN E_NE =>
64                     IF ENTRADAS = "1101000" THEN E1 <= E_NF;
65                     ELSIF KS = '1' AND AB = '0' THEN E1 <= FALHA;
66                     ELSIF KS = '1' AND AB = '1' THEN E1 <= S_TI;
67                     ELSIF S(2) = '1' AND S(1) = '1' AND S(0) = '1' THEN E1 <= INICIO;
68                     ELSE E1 <= E_NE;
69                     END IF;
70                 WHEN E_NF =>
71                     IF ENTRADAS = "1110000" THEN E1 <= E_AB;
72                     ELSIF KS = '1' AND AB = '0' THEN E1 <= FALHA;
73                     ELSIF KS = '1' AND AB = '1' THEN E1 <= S_TI;
74                     ELSIF S(2) = '1' AND S(1) = '1' AND S(0) = '1' THEN E1 <= INICIO;
75                     ELSE E1 <= E_NF;
76                     END IF;
77                 WHEN E_AB =>
78                     IF ENTRADAS = "1000010" THEN E1 <= INICIO;
79                     ELSIF KS = '1' AND AB = '0' AND S(0) = '1' THEN E1 <= INICIO;
80                     ELSIF S(2) = '1' AND S(1) = '1' AND S(0) = '1' THEN E1 <= INICIO;
81                     ELSE E1 <= E_AB;
82                     END IF;
83                 WHEN FALHA =>
84

```

```

85 IF KS = '1' AND AB = '1' THEN E1 <= S_TI;
86 ELSIF S(2) = '1' AND S(1) = '1' AND S(0) = '1' THEN E1 <= INICIO;
87 ELSE E1 <= FALHA;
88 END IF;
89 WHEN S_TI =>
90 IF S(2) = '1' AND S(1) = '1' AND S(0) = '1' THEN E1 <= INICIO;
91 ELSE E1 <= ERRO;
92 END IF;
93 WHEN ERRO =>
94 IF AB = '0' AND BL = '0' THEN E1 <= E_NA;
95 ELSIF AB = '0' AND BL = '1' THEN E1 <= BLOQUEIO;
96 ELSIF S(2) = '1' AND S(1) = '1' AND S(0) = '1' THEN E1 <= INICIO;
97 ELSE E1 <= ERRO;
98 END IF;
99 WHEN BLOQUEIO =>
100 IF S(2) = '1' AND S(1) = '1' AND S(0) = '1' THEN E1 <= INICIO;
101 ELSE E1 <= BLOQUEIO;
102 END IF;
103 WHEN OTHERS => E1 <= BLOQUEIO;
104 END CASE;
105 END IF;
106 END PROCESS;

107
108 DETECTOR_SAIDAS : PROCESS (E1)
109 BEGIN
110 CASE E1 IS
111 WHEN INICIO => SAIDAS <= "100010"; FL <= '0';
112 WHEN E_NA => SAIDAS <= "010000";
113 WHEN E_NB => SAIDAS <= "010000";
114 WHEN E_NC => SAIDAS <= "010000";
115 WHEN E_ND => SAIDAS <= "010000";
116 WHEN E_NE => SAIDAS <= "010000";
117 WHEN E_NF => SAIDAS <= "010000";
118 WHEN E_AB => SAIDAS <= "010000";
119 WHEN FALHA => SAIDAS <= "010000"; FL <= '1';
120 WHEN S_TI => SAIDAS <= "001001";
121 WHEN ERRO => SAIDAS <= "001000";
122 WHEN BLOQUEIO => SAIDAS <= "000100";
123 END CASE;
124 END PROCESS;
125 A<= SAIDAS(5);
126 F<= SAIDAS(4);
127 E<= SAIDAS(3);
128 B<= SAIDAS(2);
129 RT<= SAIDAS(1);
130 TI<= SAIDAS(0);
131 END BEHAVIOR;

```

```

1 -- Quartus Prime VHDL FEI DIGITAL REPORT: FSM CONTADOR
2
3 LIBRARY ieee;
4 USE ieee.std_logic_1164.all;
5
6 ENTITY CONTADOR IS
7 PORT ( INI, CK, RT, TI : IN STD_LOGIC;
8       BL : OUT STD_LOGIC;
9       N : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0)
10 );
11 END CONTADOR;
12
13 ARCHITECTURE BEHAVIOR OF CONTADOR IS
14 TYPE ME_2 IS (T3, T2, T1, BLOQUEIO);
15 SIGNAL E2 : ME_2;
16 SIGNAL ENTRADAS : STD_LOGIC;
17 SIGNAL SAIDAS : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
18
19 BEGIN
20 DETECTOR : PROCESS (CK, TI, RT) -- processo para definição das transições dos estados
21 BEGIN
22 IF (RT='1') THEN E2 <= T3; -- estado de reset do sistema
23 ELSIF (CK'event and CK='1') THEN -- detecção de borda de CLK
24 CASE E2 IS -- sincronização com CLK_EN
25 WHEN T3 =>
26 IF TI = '1' THEN E2 <= T2;
27 ELSE E2 <= T3;
28 END IF;
29 WHEN T2 =>
30 IF TI = '1' THEN E2 <= T1;
31 ELSE E2 <= T2;
32 END IF;
33 WHEN T1 =>
34 IF TI = '1' THEN E2 <= BLOQUEIO;
35 ELSE E2 <= T1;
36 END IF;
37 WHEN BLOQUEIO => E2 <= BLOQUEIO;
38 WHEN OTHERS => E2 <= BLOQUEIO;
39 END CASE;
40 END IF;
41 END PROCESS;
42

```



```

42 |
43 |     DETECTOR_SAIDAS : PROCESS (E2)
44 |     BEGIN
45 |         CASE E2 IS
46 |             WHEN T3 => BL <= '0'; N <= "011";
47 |             WHEN T2 => BL <= '0'; N <= "010";
48 |             WHEN T1 => BL <= '0'; N <= "001";
49 |             WHEN BLOQUEIO => BL <= '1'; N <= "000";
50 |         END CASE;
51 |     END PROCESS;

```

## 6. DECODIFICADORES PARA DISPLAY (VHDL)

```

1  |  --*****
13 |  LIBRARY IEEE;
14 |  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
15 |
16 |  ENTITY DEC_NT IS                -- declaracao da entidade DEC_NT
17 |  PORT
18 |  (   N       : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);    -- vetor de entrada das chaves
19 |     HEX0     : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));  -- vetor de saida D[6..0]
20 |  END DEC_NT;
21 |
22 |  ARCHITECTURE SELETOR OF DEC_NT IS
23 |  BEGIN
24 |      WITH N SELECT
25 |          HEX0 <= "0110000" WHEN "0011", -- display 3
26 |                  "0100100" WHEN "0010", -- display 2
27 |                  "1111001" WHEN "0001", -- display 1
28 |                  "1000000" WHEN OTHERS;  -- display 0
29 |  END SELETOR;
30 |

```

```

1  |  --*****
13 |  LIBRARY IEEE;
14 |  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
15 |
16 |  ENTITY DEC_STATE IS            -- declaracao da entidade DEC_STATE
17 |  PORT
18 |  (   A       : IN STD_LOGIC;          -- entrada A cofre aberto
19 |     F       : IN STD_LOGIC;          -- entrada F cofre fechado
20 |     E       : IN STD_LOGIC;          -- entrada E sequencia errada
21 |     B       : IN STD_LOGIC;          -- entrada B cofre fechado
22 |     HEX1     : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)); -- vetor de saida HEX1[6..0]
23 |  END DEC_STATE;
24 |
25 |  ARCHITECTURE SELETOR OF DEC_STATE IS
26 |  SIGNAL ENTRADAS: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
27 |
28 |  BEGIN
29 |
30 |      ENTRADAS <= A & F & E & B;      -- concatenação dos sinais de entrada
31 |
32 |      WITH ENTRADAS SELECT
33 |          HEX1 <= "0001000" WHEN "1000", -- display A
34 |                  "0001110" WHEN "0100", -- display F
35 |                  "0000110" WHEN "0010", -- display E
36 |                  "0000011" WHEN "0001", -- display b
37 |                  "1111111" WHEN OTHERS; -- display Apagado
38 |  END SELETOR;
39 |


```

```

1  |  --*****
13 |  LIBRARY IEEE;
14 |  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
15 |
16 |  ENTITY DEC_SW IS              -- declaracao da entidade DEC_SW
17 |  PORT
18 |  (   K       : IN STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);    -- vetor de entrada das chaves (K)
19 |     HEX5     : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));  -- vetor de saida D[6..0]
20 |  END DEC_SW;
21 |
22 |  ARCHITECTURE SELETOR OF DEC_SW IS
23 |  BEGIN
24 |      WITH K SELECT
25 |          HEX5 <= "1000000" WHEN "0000000001", -- display 0
26 |                  "1111001" WHEN "0000000010", -- display 1
27 |                  "0100100" WHEN "0000000100", -- display 2
28 |                  "0110000" WHEN "0000001000", -- display 3
29 |                  "0011001" WHEN "0000010000", -- display 4
30 |                  "0010010" WHEN "0000100000", -- display 5
31 |                  "0000010" WHEN "0001000000", -- display 6
32 |                  "1111000" WHEN "0010000000", -- display 7
33 |                  "0000000" WHEN "0100000000", -- display 8
34 |                  "0010000" WHEN "1000000000", -- display 9
35 |                  "1111111" WHEN OTHERS;        -- display Apagado
36 |  END SELETOR;
37 |


```
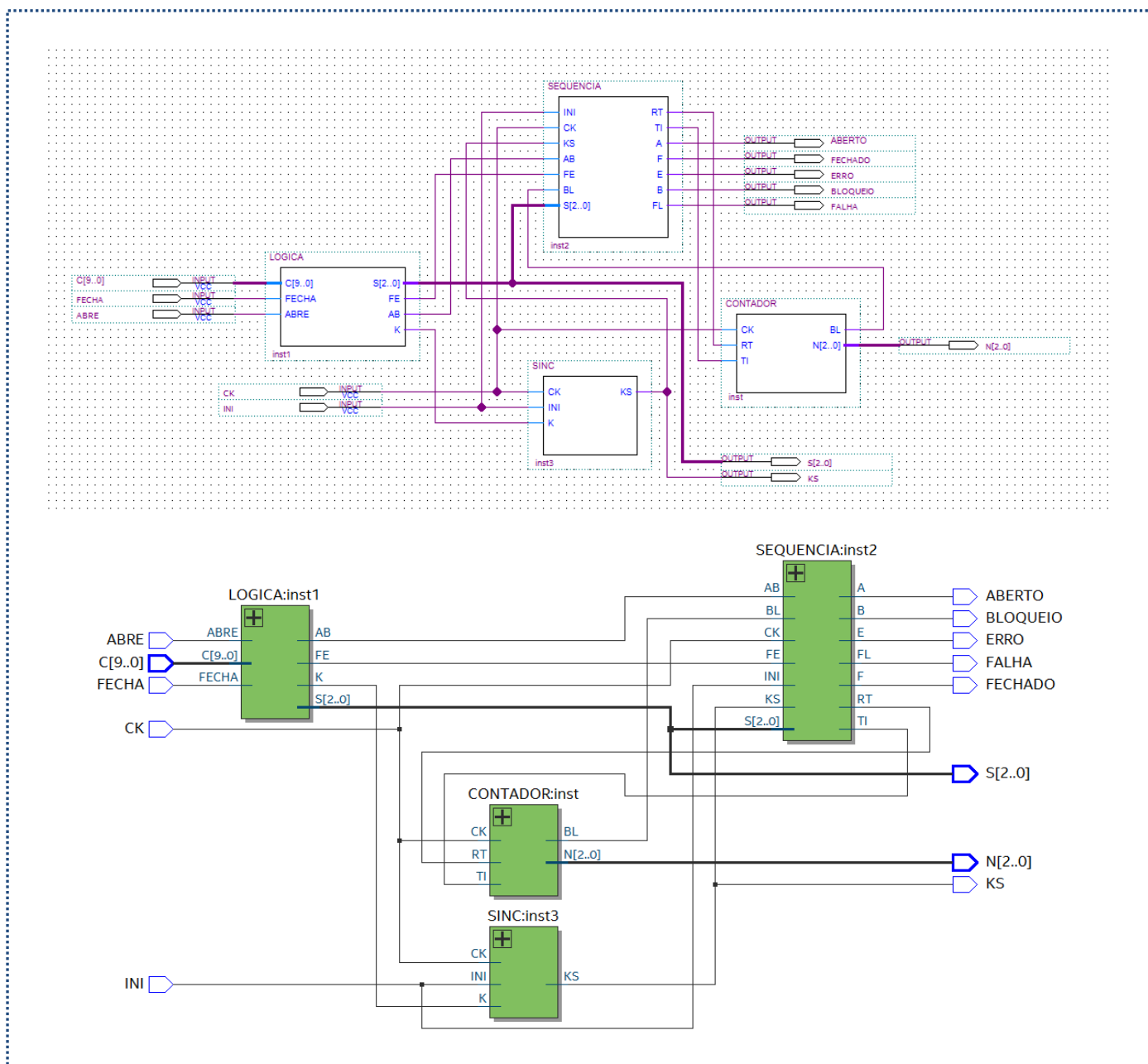
## 7. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO E VISÃO RTL DOS COMPONENTES UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO FUNCIONAL DO COFRE DIGITAL






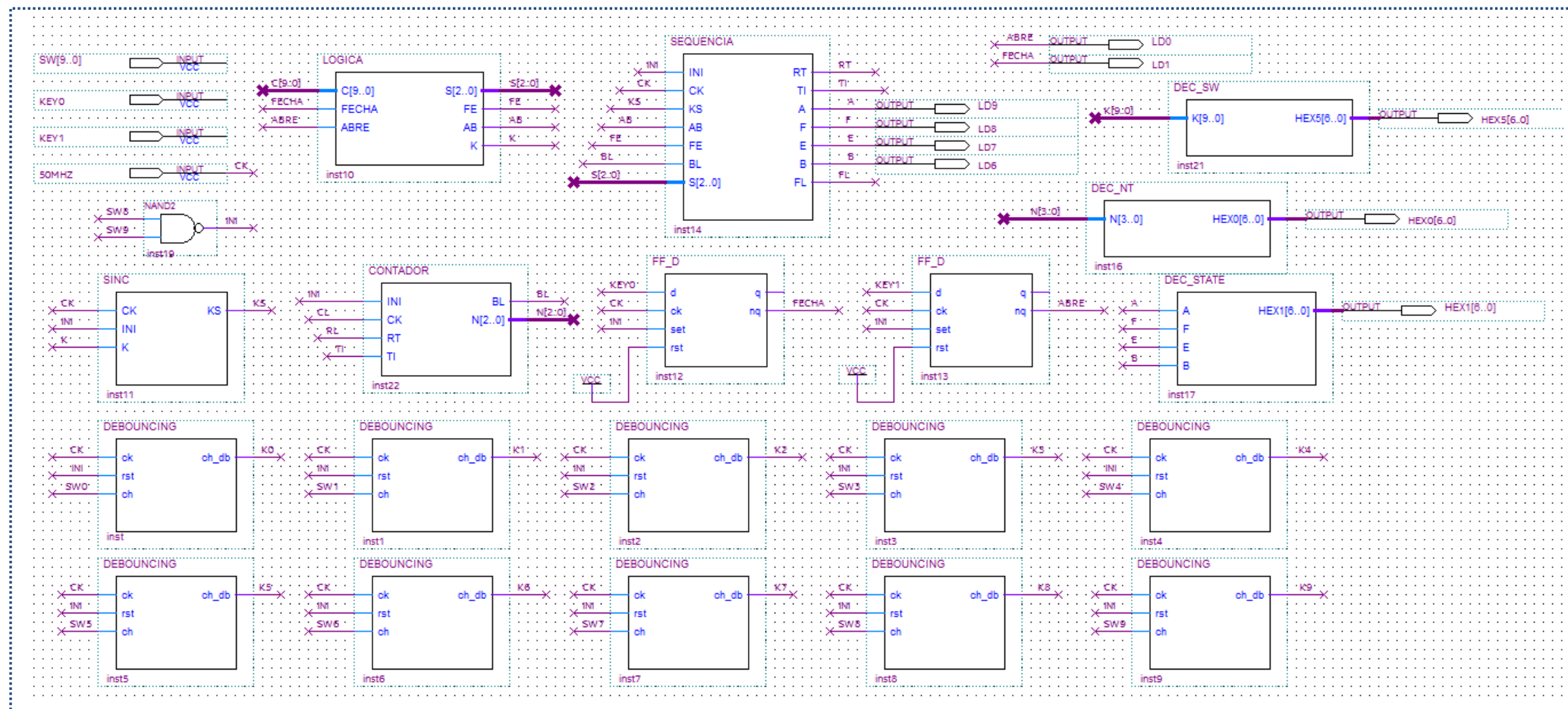
## 9. DIAGRAMA DE BLOCOS DO PROJETO COMPLETO




## 10. DIAGRAMA RTL DO PROJETO COMPLETO

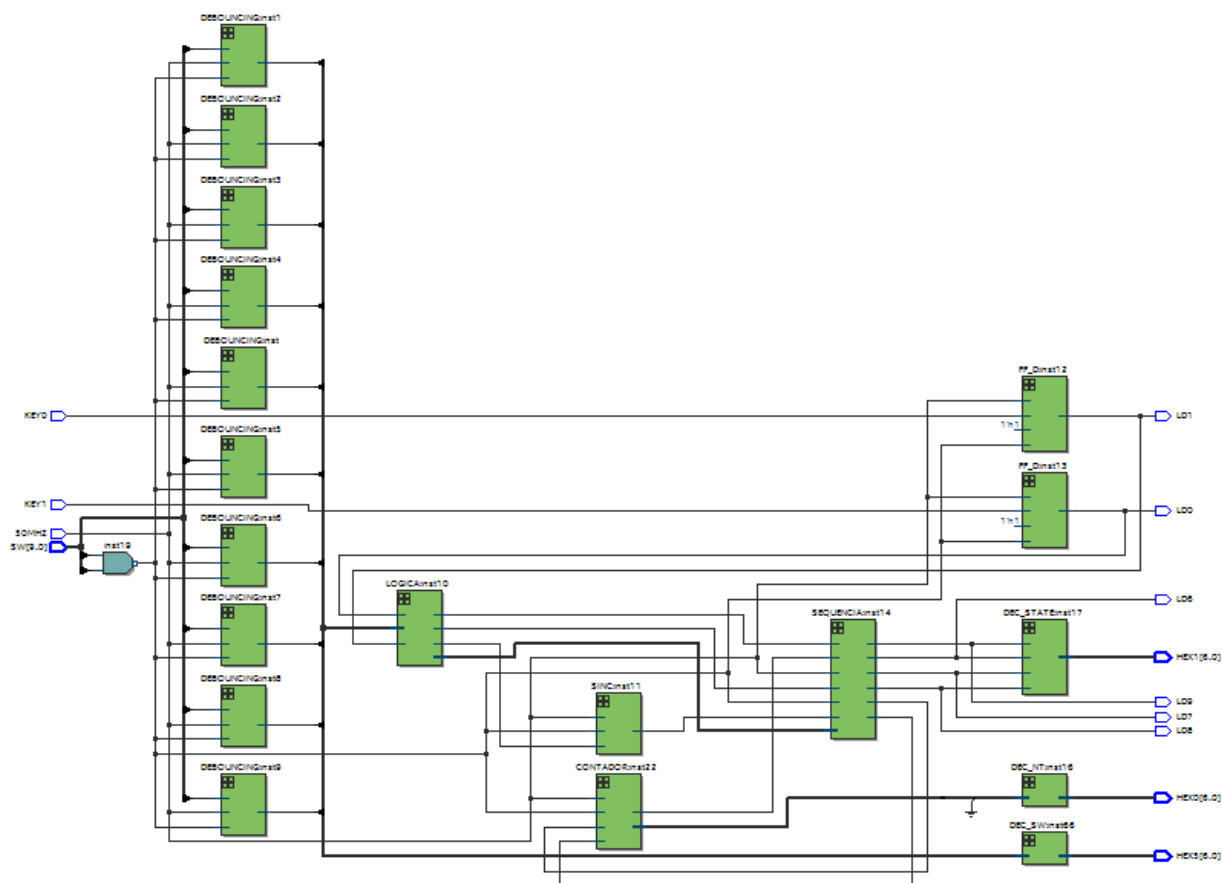

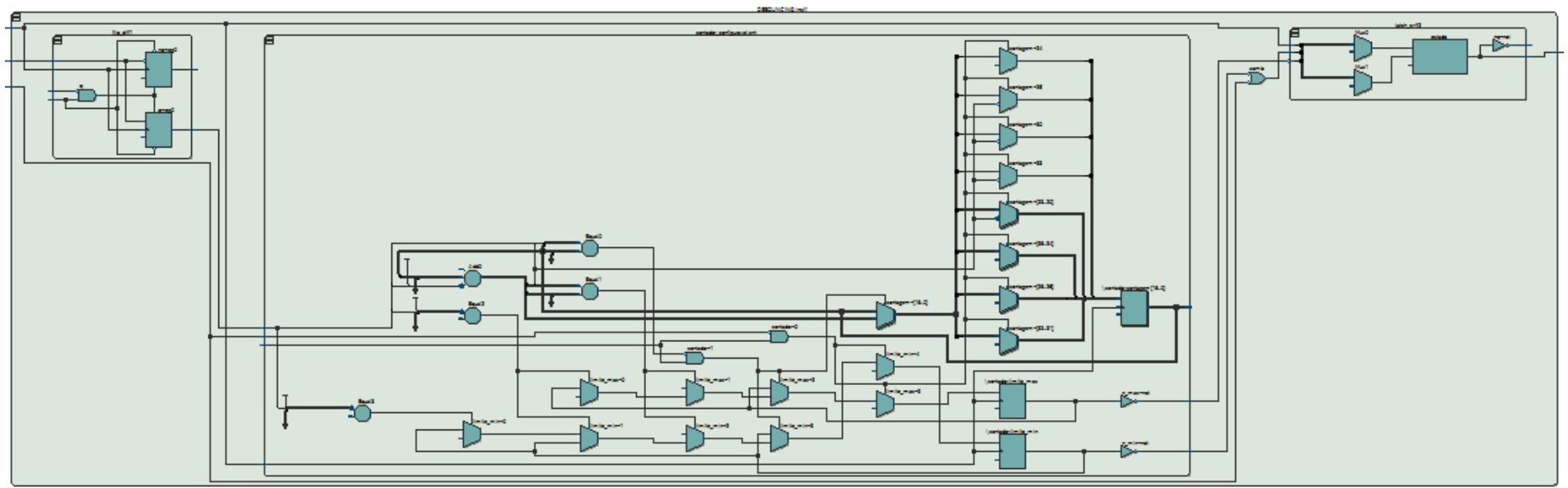
## 11. DIAGRAMA RTL DO CIRCUITO DEBOUNCING


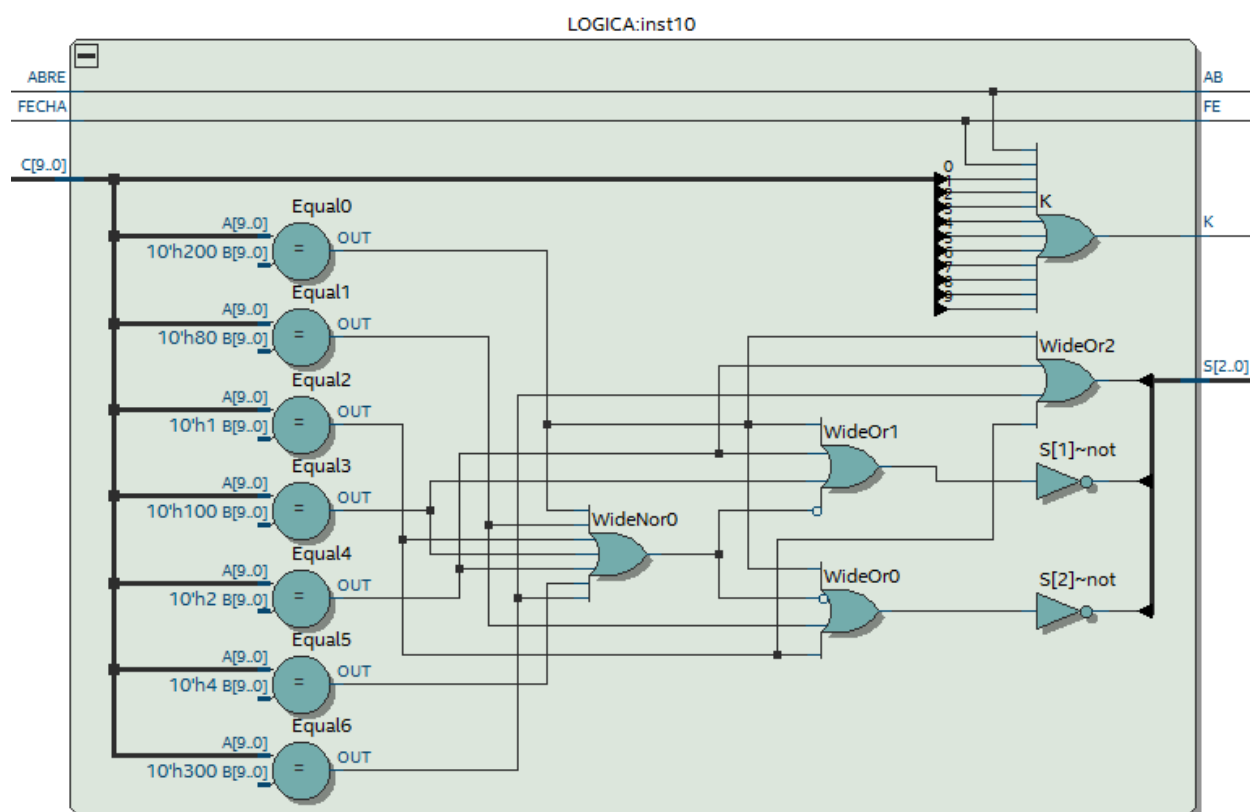
## 12.DIAGRAMA RTL DA LÓGICA DE CODIFICAÇÃO



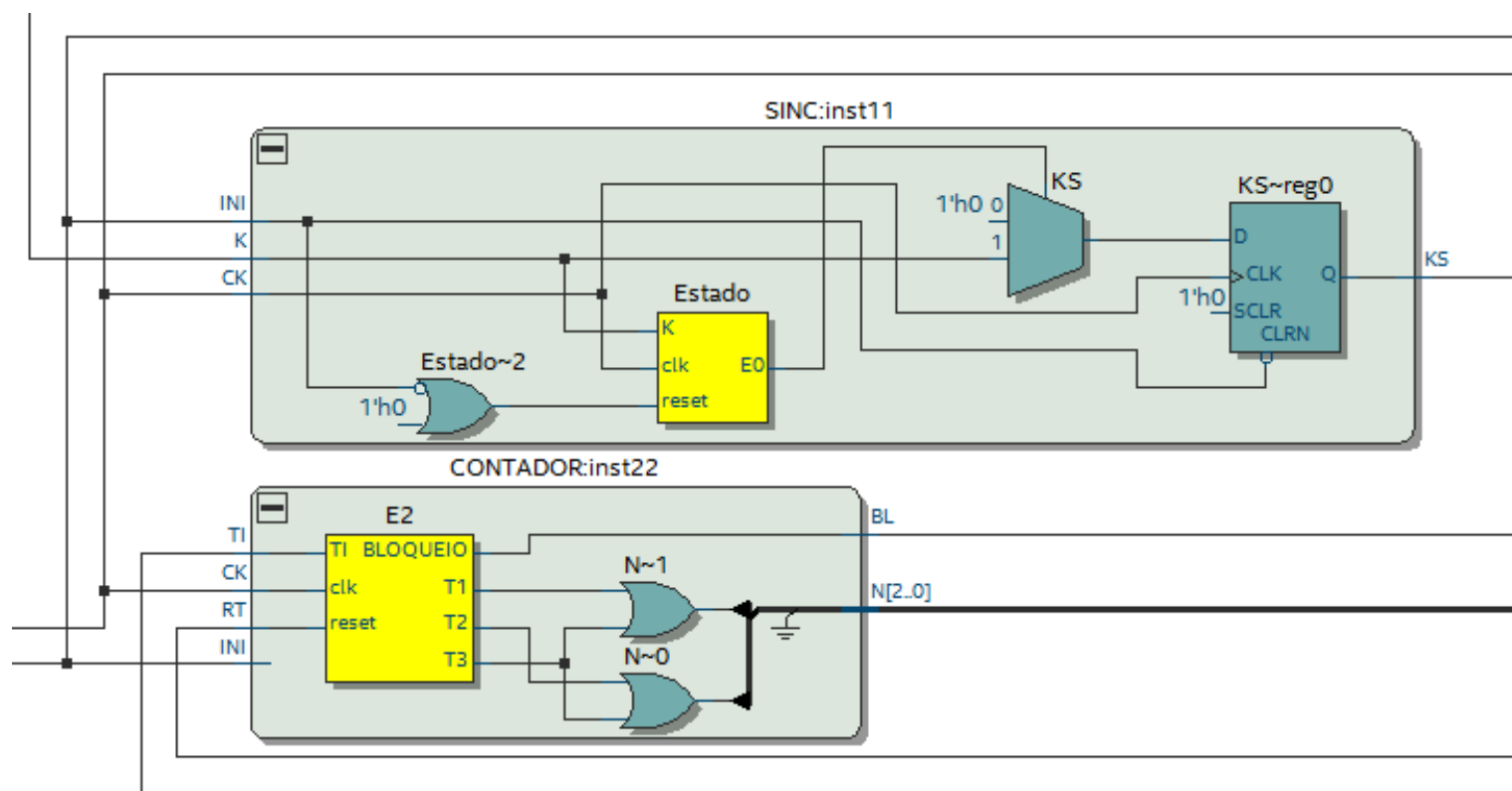
### 13. DIAGRAMA RTL DA LÓGICA DO CIRCUITO SICRONIZADOR E CONTADOR DE TENTATIVAS






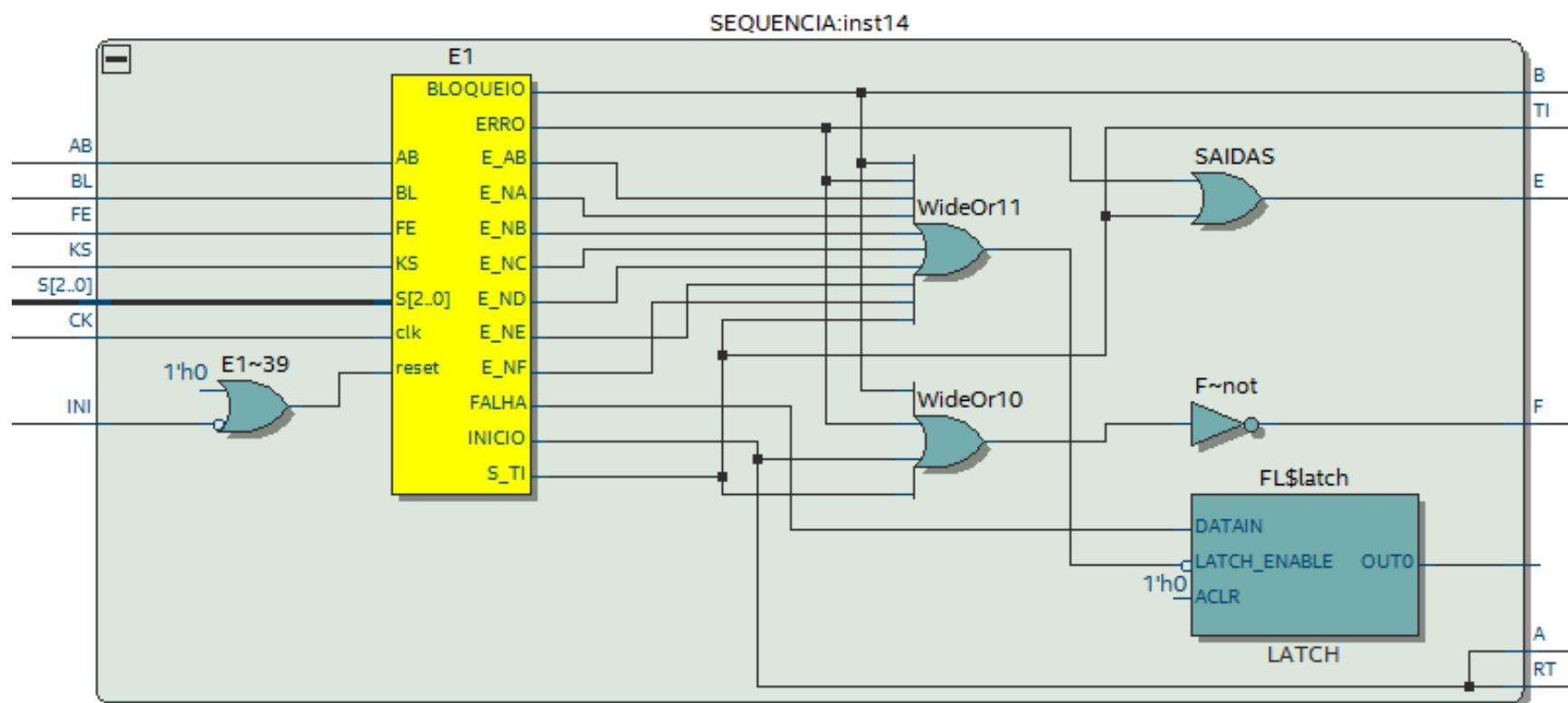
## 14. DIAGRAMA RTL DA LÓGICA DO CIRCUITO DA SEQUÊNCIA DE SEGURANÇA (SENHA)


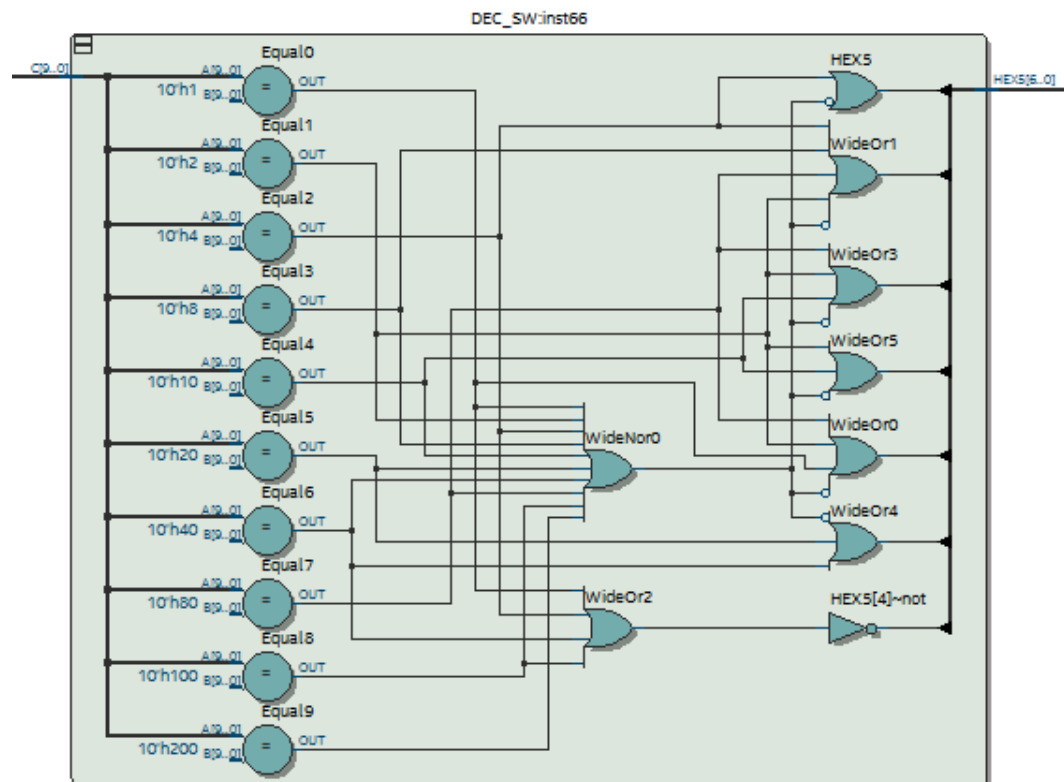
## 15. DIAGRAMA RTL DA LÓGICA DO CIRCUITO DECODIFICADOR PARA AS CHAVES


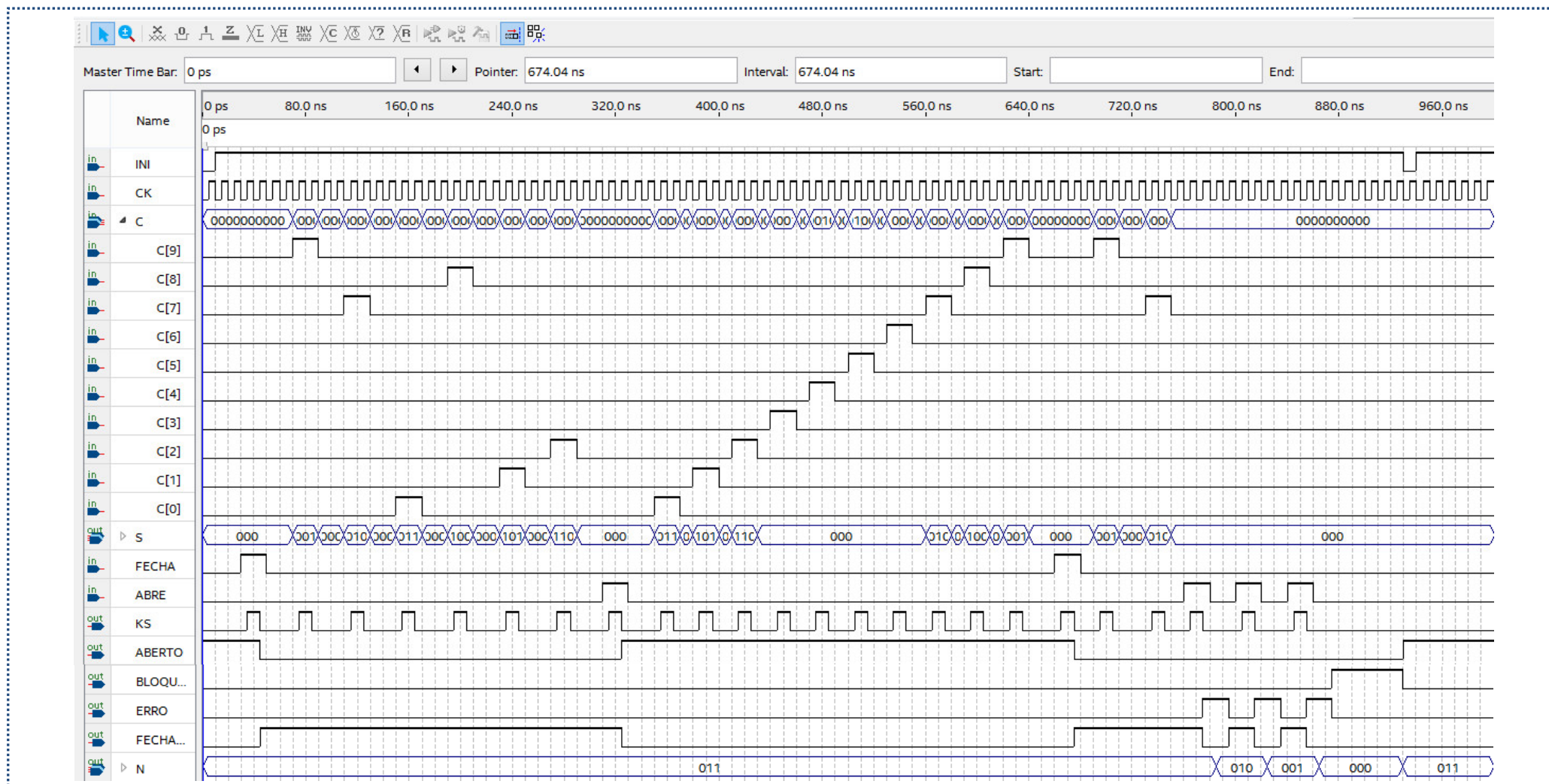
## 16.SIMULAÇÃO FUNCIONAL DA MÁQUINA DE ESTADOS



## **17.CONCLUSÃO**

O objetivo geral deste projeto 1 do Laboratório de Sistemas Digitais II foi alcançado, no qual desenvolvemos um sistema digital de controle para comandar a abertura de um cofre digital de segurança. Para tanto, foi iniciado o desenvolvimento pela uma máquina de estado finita (FSM) e a lógica necessária para comando do sinal de abertura do cofre em um FPGA, utilizando a linguagem de descrição VHDL implementada no software Quartus Prime Lite Edition 16.1 e o método de projeto de um bit por estado (utilizando equações de estado). Bits armazenados significam que o circuito tem memória, o que é também conhecido como estado, resultando os chamados circuitos sequenciais. A senha para desbloqueio do cofre digital a ser desenvolvido é baseada no número de matrícula (R.A) descrito no cabeçalho deste documento.

Esse projeto de implementação também alcançou objetivos exercitar a metodologia de desenvolvimento de projetos de engenharia apoiada em computador (CAE) onde todo o desenvolvimento do software embarcado e modelo final será feito no software Quartus Prime Lite Edition 16.1 onde será feita a simulação funcional e interface final do sistema de controle digital totalmente implementada utilizando o FPGA da família MAX 10 (modelo: 10M50DAF484C7G) existente na placa de desenvolvimento Altera DE10-Lite. Esse processo envolve a compreensão do problema, seu planejamento, desenvolvimento da solução lógica, integração dos subsistemas, implementação no ambiente computacional, simulação, testes, depuração do projeto, implementação física e registro dos resultados.

Através dos itens que correspondem à visão RTL dos principais circuitos, foi comprovada a complexidade da implementação e como a metodologia de um bit por estado é facilitadora para a visão de implementação do projeto. A conformidade do Sistema Digital para o Cofre de Segurança foi garantida através da simulação via University UWF (Wave Form) realizada no software.